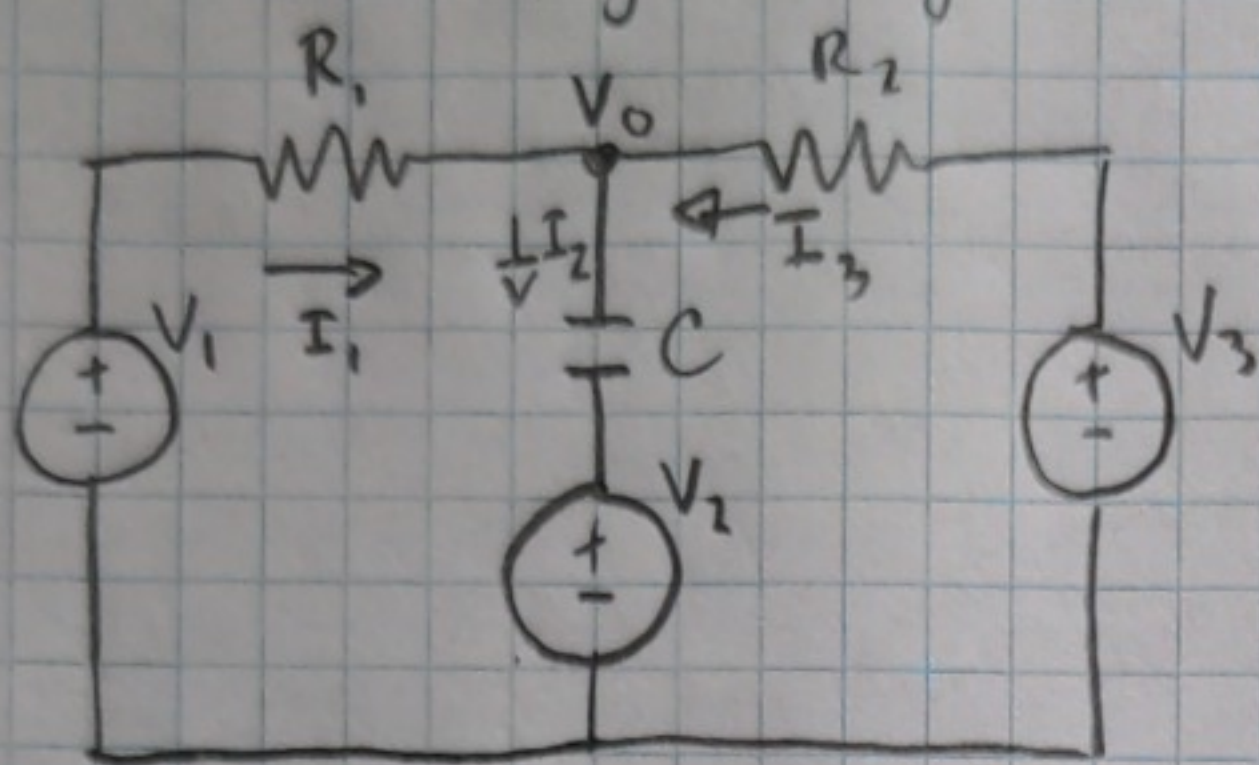


10.1) Find the s-domain solution,  $V_o(s)$  of the circuit using node-voltage analysis.



$$V_1 = 3/s \text{ V} \quad V_2 = 1/s \text{ V} \quad V_3 = 4/s \text{ V}$$

$$R_1 = R_2 = 1 \quad C = 2/s$$

@  $V_o$ )  $I_2 = I_1 + I_3$

$$\frac{V_o - 1/s}{2/s} = \frac{3/s - V_o}{1} + \frac{4/s - V_o}{1}$$

$$\frac{sV_o - 1}{2} = \frac{7}{s} - 2V_o$$

$$V_o \left( \frac{s}{2} + 2 \right) = \frac{7}{s} + \frac{1}{2}$$

$$V_o \left( \frac{s}{2} + 2 \right) = \frac{s + 14}{2s}$$

$$V_o = \frac{s + 14}{2s} \left( \frac{1}{\frac{s}{2} + 2} \right)$$

$$V_o(s) = \frac{s + 14}{s(s + 4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 4}$$

$$s + 14 = A(s + 4) + Bs$$


$$s + 14 = As + 4A + Bs$$

$$14 = 4A \rightarrow A = \frac{7}{2}$$

$$1 = A + B \rightarrow 1 = \frac{7}{2} + B \rightarrow B = -\frac{5}{2}$$


$$V_o(s) = \frac{7}{2} \left( \frac{1}{s} \right) - \frac{5}{2} \left( \frac{1}{s + 4} \right)$$
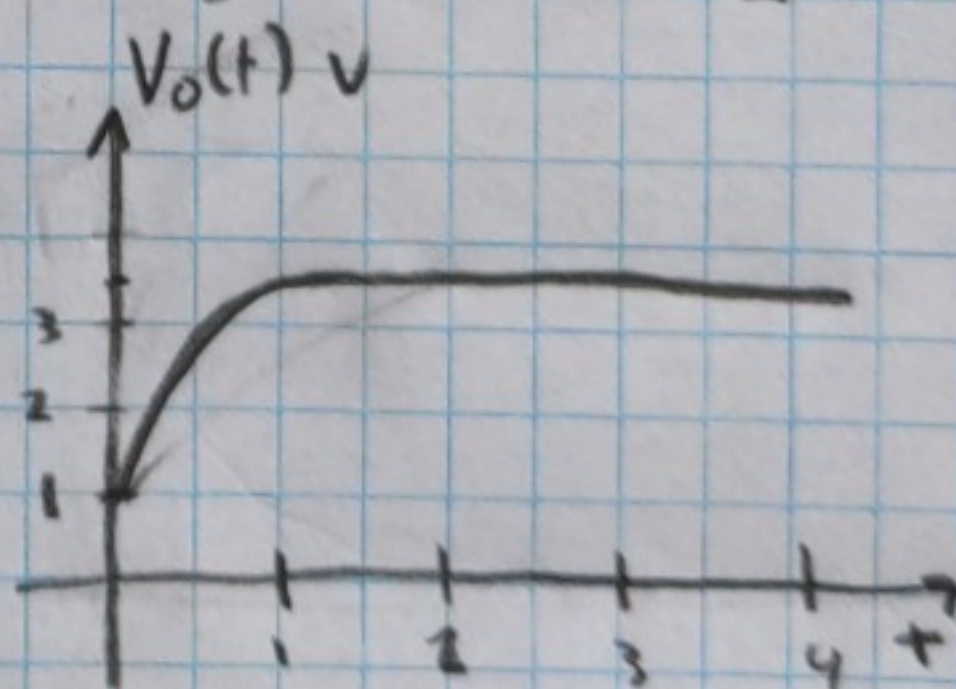
$$\mathcal{L}^{-1}[V_o(s)] = \frac{7}{2} u(t) - \frac{5}{2} e^{-4t} \text{ V}$$





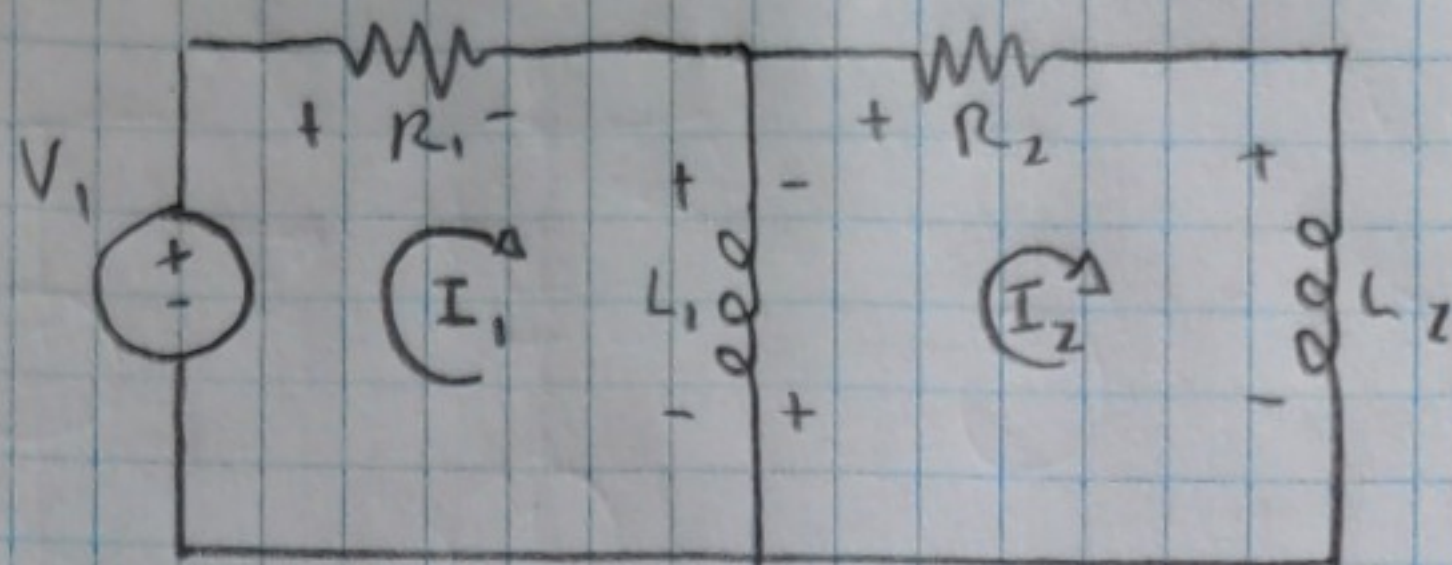10.2) Find the s-domain solution of the circuit using mesh-current analysis.



$$V_1 = 10/s$$

$$R_1 = 1$$

$$R_2 = 4$$

$$L_1 = \frac{s}{4}$$

$$L_2 = 5$$

Mesh  $I_1$

$$-\frac{10}{s} + I_1 + \frac{s}{4}(I_1 - I_2) = 0$$

$$\left(1 + \frac{s}{4}\right) I_1 - \frac{s}{4} I_2 = \frac{10}{s}$$

Mesh  $I_2$

$$4 I_2 + s I_2 + \frac{s}{4}(I_2 - I_1) = 0$$

$$I_2 \left(4 + \frac{5s}{4}\right) - \frac{s}{4} I_1 = 0$$

$$\frac{4}{s} \left( \frac{s}{4} I_1 = \left(4 + \frac{5s}{4}\right) I_2 \right)$$

$$I_1 = \left(\frac{16}{s} + 5\right) I_2$$

$$s \left( \left(1 + \frac{s}{4}\right) \left(\frac{16}{s} + 5\right) I_2 - \frac{s}{4} I_2 = \frac{10}{s} \right)$$

$$\left(s + \frac{s^2}{4}\right) \left(\frac{16}{s} + 5\right) I_2 - \frac{s^2}{4} I_2 = 10$$

$$\left(16 + 5s + 4s + \frac{5}{4}s^2\right) I_2 - \frac{s^2}{4} I_2 = 10$$

$$I_2 (s^2 + 9s + 16) = 10$$

$$I_2 = \frac{10}{s^2 + 9s + 16}$$

Find  $I_1$

$$I_1 = \left(\frac{16}{s} + 5\right) \left(\frac{10}{s^2 + 9s + 16}\right)$$


$$I_1 = \frac{160}{s(s^2 + 9s + 16)} + \frac{50}{s^2 + 9s + 16}$$

$$I_1 = \frac{160}{s(s^2 + 9s + 16)} + \frac{50}{s^2 + 9s + 16}$$

$$I_2 = \frac{10}{s^2 + 9s + 16}$$



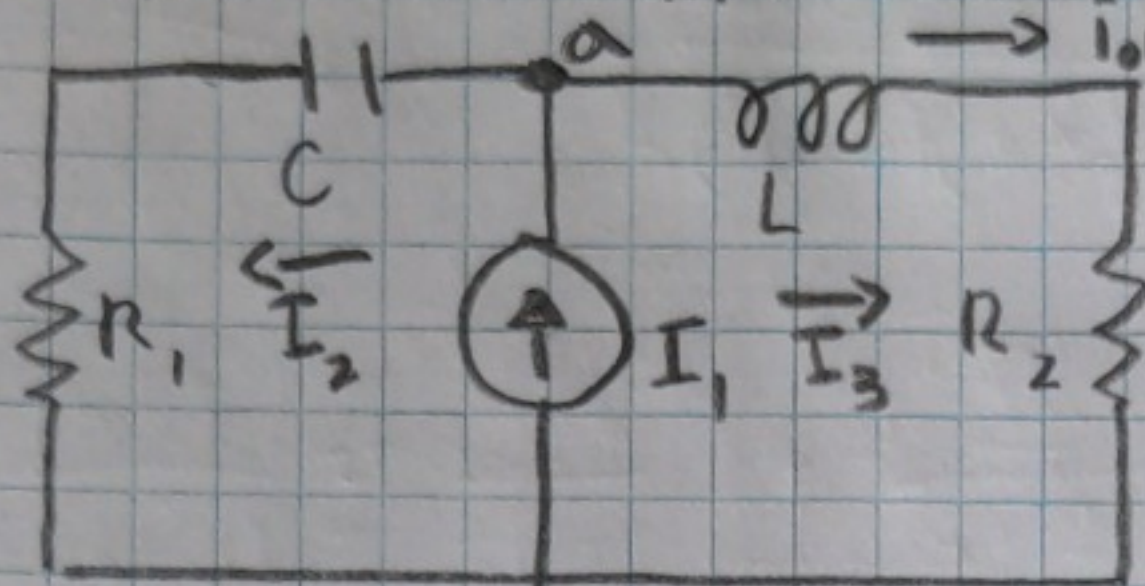10.3) Find the time-domain current  $I_o(t)$  given the s-domain circuit below.



$$I_1 = \frac{2}{s+2}$$

$$R_1 = 2$$

$$R_2 = 1$$

$$C = \frac{1}{s}$$

$$L = 2s$$

$$I_o(s) = ?$$

ⓐ)  $I_1 = I_3 + I_2 \Rightarrow \frac{2}{s+2} = \frac{V_a}{2s+1} + \frac{V_a}{2+\frac{1}{s}}$

$$\frac{2}{s+2} = \left( \frac{1}{(2s+1)(2+\frac{1}{s})} \right) V_a$$

$$V_a = \frac{(4s+2)(2+\frac{1}{s})}{s+2}$$

$$V_a = \frac{8s+4+4+\frac{2}{s}}{s+2}$$

$$V_a = \left( \frac{8s+8+\frac{2}{s}}{s+2} \right) \frac{s}{s+2}$$

$$V_a = \frac{8s^2+8s+2}{s^2+2s}$$

$$I_o(s) = \frac{V_a}{2s+1}$$


$$I_o(s) = \left( \frac{8s^2+8s+2}{s^2+2s} \right) \left( \frac{1}{2s+1} \right)$$

$$I_o(s) = \frac{8s^2+8s+2}{2s^3+s^2+4s^2+2s}$$

$$I_o(s) = \frac{8s^2+8s+2}{s(2s^2+5s+2)}$$

$$I_o(s) = \frac{2}{2} \left( \frac{4s^2+4s+1}{s(s^2+\frac{5}{2}s+1)} \right) \rightarrow I_o(s) = \frac{4s^2+4s+1}{s(s^2+\frac{5}{2}s+1)}$$
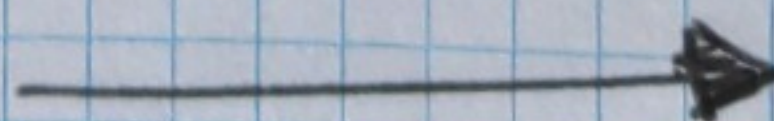
$$\frac{4s^2+4s+1}{s(s^2+\frac{5}{2}s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2+\frac{5}{2}s+1}$$





Chris Hunt

HW10

ENGR 203

10.3) Cont.

$$\frac{4s^2 + 4s + 1}{s(s^2 + \frac{5}{2}s + 1)} = \frac{4(s^2 + s + \frac{1}{4})}{s(s+2)(s+\frac{1}{2})} = \frac{4(s+\frac{1}{2})^2}{s(s+2)(\cancel{s+\frac{1}{2}})}$$

$$\frac{4(s+\frac{1}{2})}{s(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2}$$

$$4s+2 = A(s+2) + Bs$$

$$4 = A + B \quad B = 3$$

$$2 = 2A \rightarrow A = 1$$

$$I_o(s) = \frac{1}{s} + \frac{3}{s+2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}[I_o(s)] = u(t) + 3e^{-2t} \quad A = i_o(t)$$