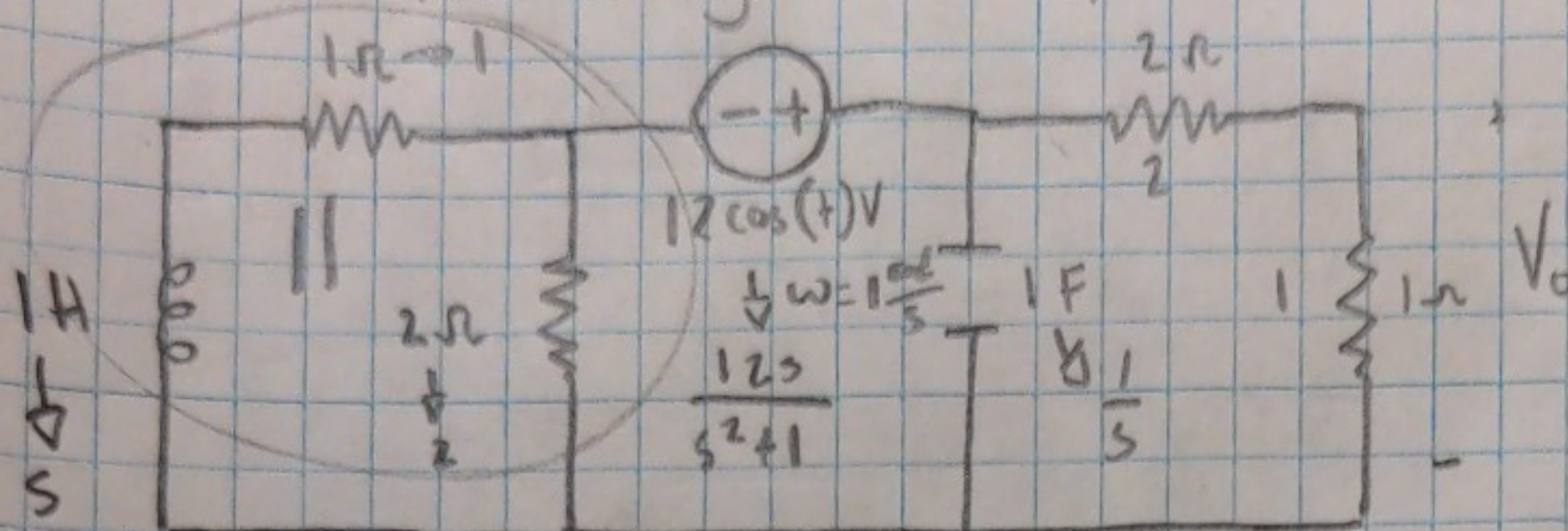


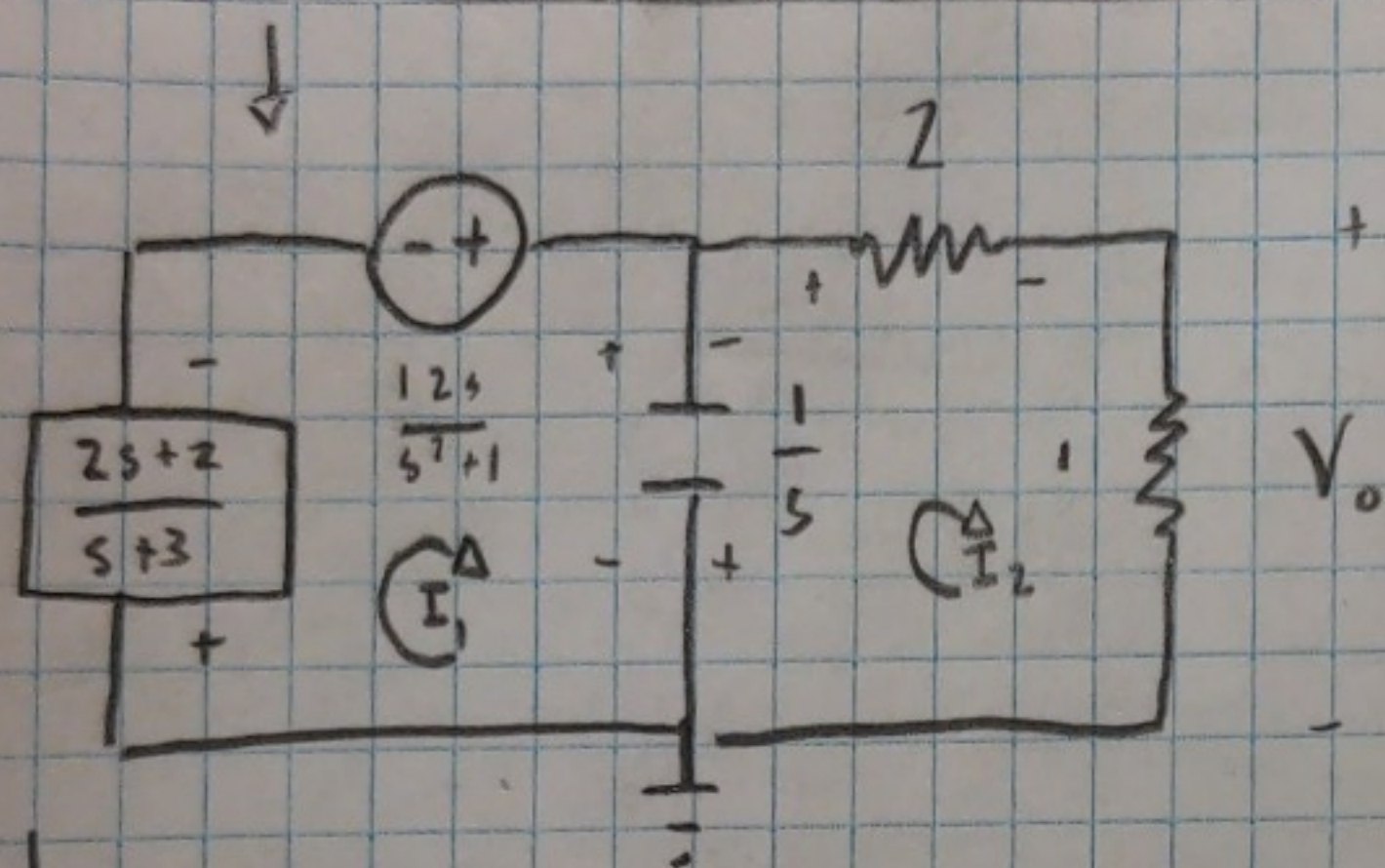
Chris Hunt

HW12

ENGR203

12.1) Find the steady state response $V_o(t)$ for the network

Move to the s-domain

Mesh I_1

$$I_1 \left(\frac{2s+2}{s+3} \right) - \frac{12s}{s^2+1} + \frac{1}{s} (I_1 - I_2) = 0$$

$$I_1 \left(\frac{2s+2}{s+3} + \frac{1}{s} \right) + I_2 \left(-\frac{1}{s} \right) = \frac{12s}{s^2+1}$$

Mesh I_2

$$\frac{1}{s} (I_2 - I_1) + I_2 (3) = 0$$

$$-\frac{1}{s} I_1 + I_2 \left(\frac{1}{s} + 3 \right) = 0$$

$$\frac{1}{s} I_1 = I_2 \left(\frac{1}{s} + 3 \right)$$

$$I_1 = I_2 (3s+1)$$

$$I_2 (3s+1) \left(\frac{2s+2}{s+3} + \frac{1}{s} \right) + I_2 \left(-\frac{1}{s} \right) = \frac{12s}{s^2+1}$$

$$I_2 \left((3s+1) \left(\frac{2s+2}{s+3} + \frac{1}{s} \right) - \frac{1}{s} \right) = \frac{12s}{s^2+1}$$

$$I_2 = \frac{12s}{s^2+1} \left((3s+1) \left(\frac{2s+2}{s+3} + \frac{1}{s} \right) - \frac{1}{s} \right)$$

$$V_o = I_2 \cdot 1\Omega \rightarrow V_o = I_2$$

$$V_o = \frac{12s}{s^2+1} \left((3s+1) \left(\frac{2s+2}{s+3} + \frac{1}{s} \right) - \frac{1}{s} \right)$$

$$V_o = \frac{12s}{s^2+1} (2.6 + j2.8)$$

$$V_o = \frac{s}{s^2+1} (31.2 + j33.6)$$

$$V_o = 45.85 \angle 47.12^\circ \frac{s}{s^2+1}$$

$$\mathcal{L}^{-1}[V_o] = 45.85 e^{j47.12^\circ} \cos(t)$$

$$V_o(t) = 45.85 e^{j47.12^\circ} \left(\frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2} \right)$$

Chris Hunt

HW12



ENGR 203

$$12.1) V_o(t) = 45.85 e^{j47.12^\circ} \left(\frac{e^{jt} + e^{-jt}}{2} \right)$$

$$V_o(t) = \frac{45.85}{2} \left(e^{j(47.12^\circ + t)} + e^{-j(47.12^\circ + t)} \right)$$

$$V_o(t) = 22.9 \cos(t + 47.12^\circ) \text{ V}$$

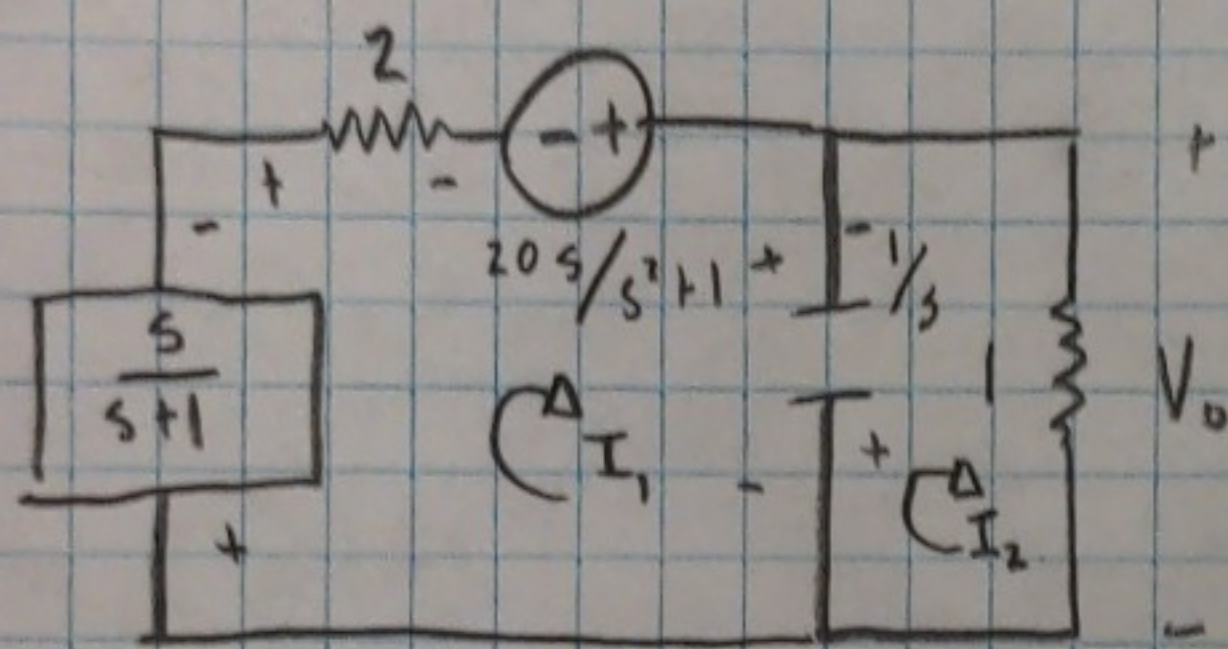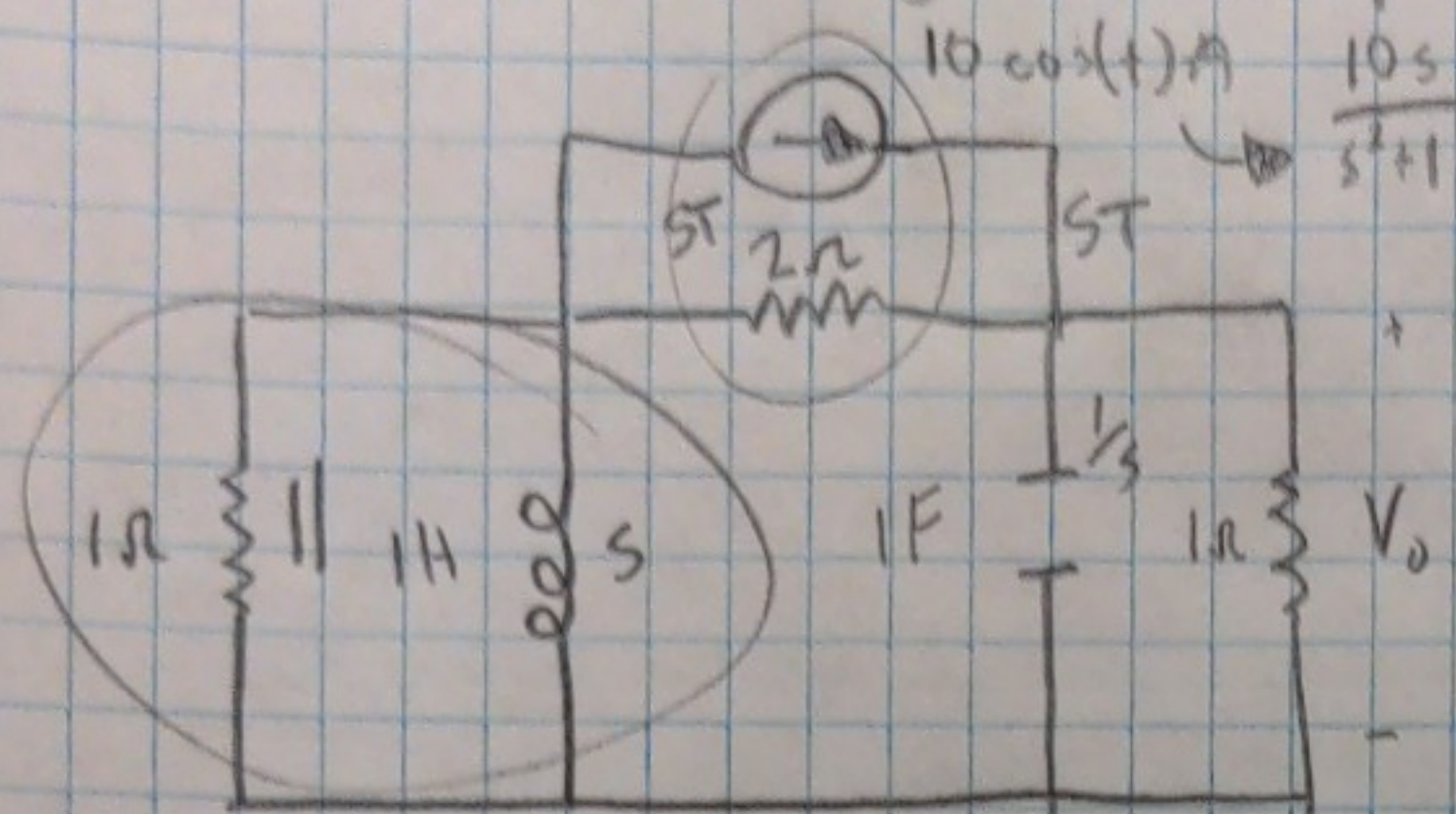12.2) Find the steady state response $V_o(t)$ for the circuit.



Mesh I_1

$$I_1 \left(\frac{s}{s+1} + 2 \right) - \frac{20s}{s^2+1} + \frac{1}{s} (I_1 - I_2) = 0$$

$$I_1 \left(\frac{s}{s+1} + 2 + \frac{1}{s} \right) - \frac{1}{s} I_2 = \frac{20s}{s^2+1}$$

Mesh I_2

$$\frac{1}{s} (I_2 - I_1) + I_2 = 0$$

$$-\frac{1}{s} I_1 + I_2 \left(\frac{1}{s} + 1 \right) \rightarrow I_1 = I_2 (s+1)$$

$$I_2 (s+1) \left(\frac{s}{s+1} + 2 + \frac{1}{s} \right) - \frac{1}{s} I_2 = \frac{20s}{s^2+1}$$

$$\text{let } s = j\omega = j$$

$$I_2 (3 + j3) = \frac{20s}{s^2+1}$$

$$I_2 = \left(\frac{20}{3+j3} \right) \frac{s}{s^2+1}$$

$$I_2 = (3.33 - j3.33) \frac{s}{s^2+1}$$

$$I_2 = 4.71 \angle -45^\circ \frac{s}{s^2+1}$$

$$V_o = I_2 \cdot 1 \Omega = I_2$$

$$\mathcal{L}^{-1}[V_o] = 4.71 e^{-j45^\circ} \cos(t) \text{ V}$$

$$V_o = 4.71 e^{-j45^\circ} \left(\frac{e^{jt} + e^{-jt}}{2} \right)$$

$$V_o(t) = 2.36 \cos(t - 45^\circ) \text{ V}$$