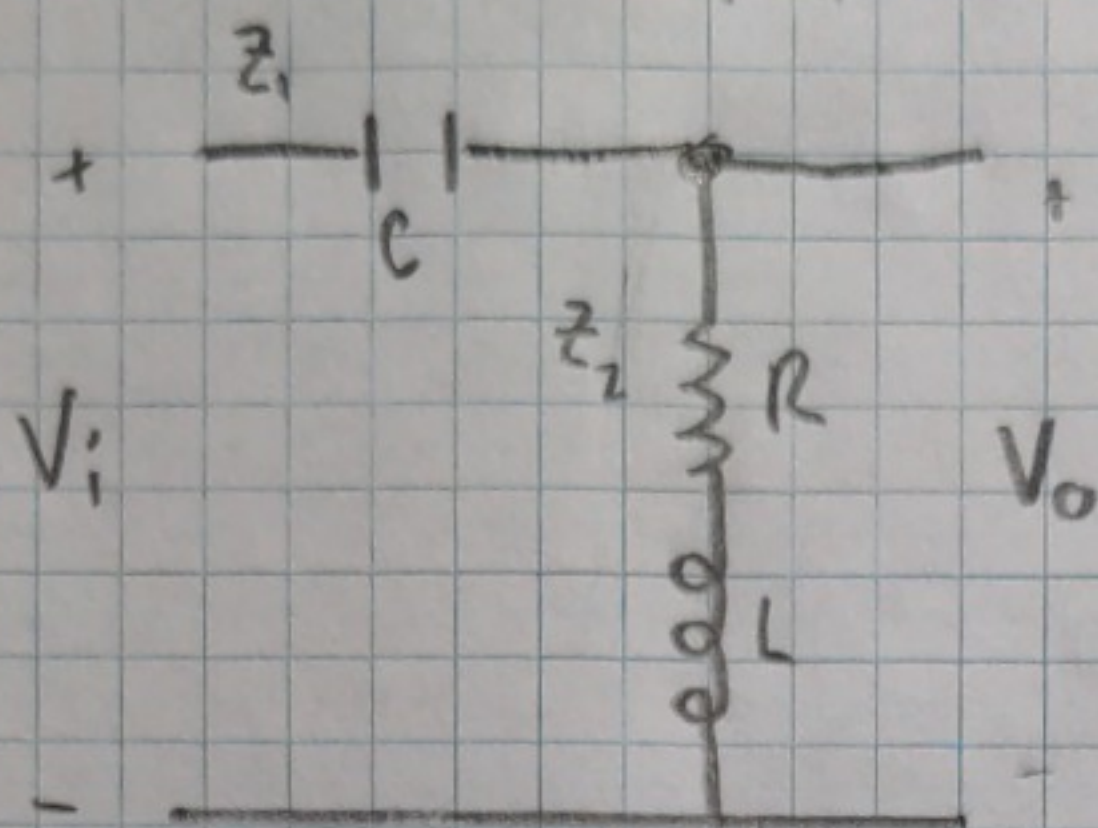


6.1) Find the transfer equation $H(s) = V_o/V_i$



$$Z_1 = C = \frac{1}{sC}$$


$$Z_2 = R + L = R + sL$$

$$Z_{tot} = Z_1 + Z_2 = R + sL + \frac{1}{sC}$$

$$V_o = V_i \left(\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \right) = V_o/V_i = \frac{R + sL}{R + sL + \frac{1}{sC}} \left(\frac{sC}{sC} \right)$$

$$\boxed{V_o/V_i = \frac{s^2 LC + sRC}{s^2 LC + sRC + 1}}$$

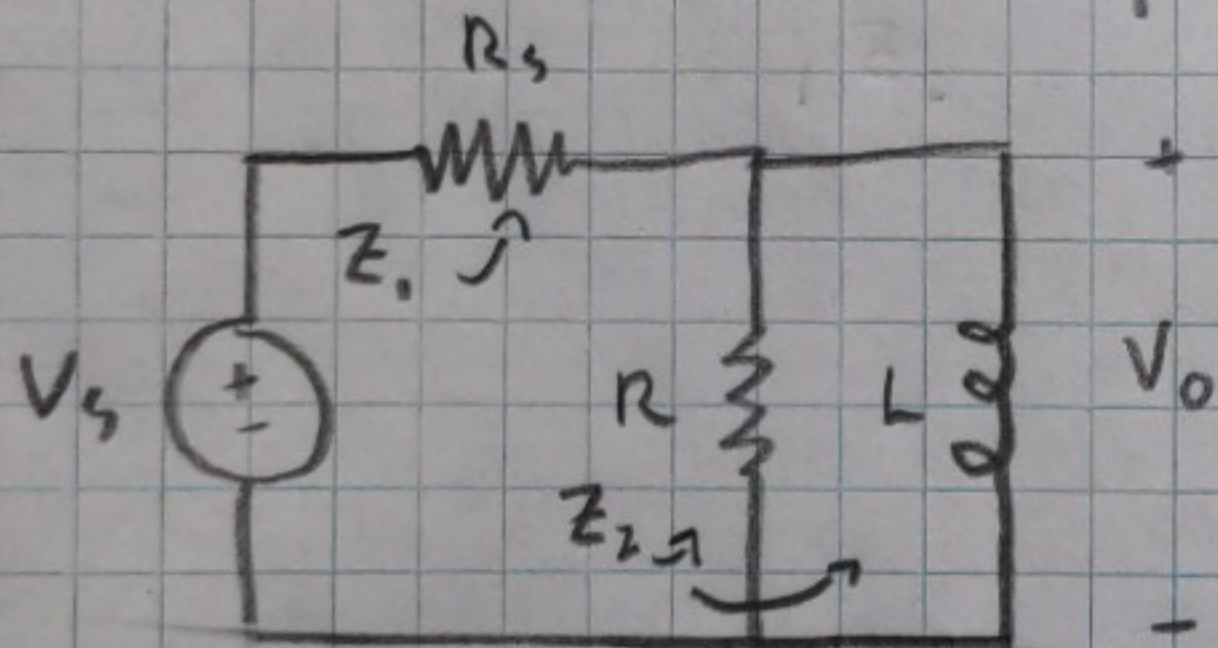6.1) Find the transfer equation $H(s) = V_o/V_s$



$$Z_1 = R_s$$

$$Z_2 = R \parallel L = \frac{sRL}{R + sL}$$


$$Z_{tot} = R_s + \frac{sRL}{R + sL}$$

$$Z_{tot} = \frac{R_s R + sR_s L + sRL}{R + sL}$$

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{\frac{sRL}{R + sL}}{\frac{R_s R + sR_s L + sRL}{R + sL}} = \frac{sRL}{R_s R + sR_s L + sRL}$$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_s} = \frac{sRL}{R_s R + sR_s L + sRL}}$$

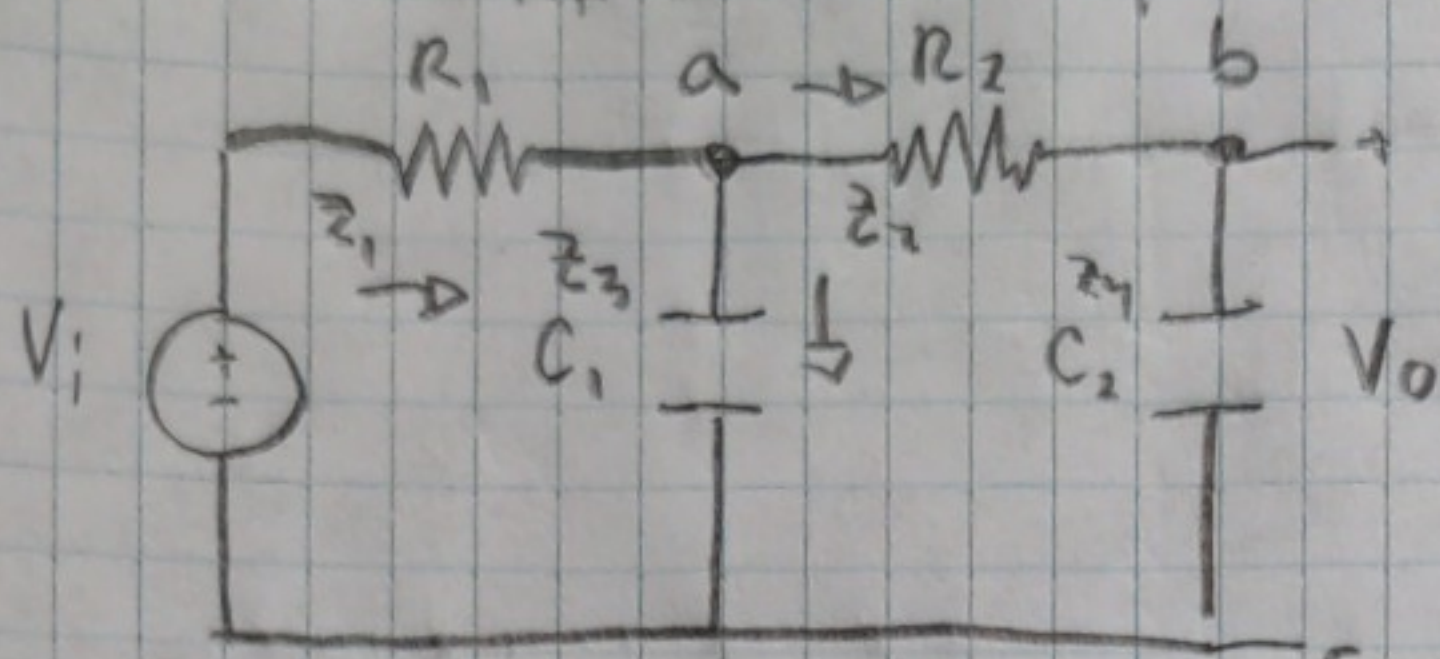6.3) Find the transfer equation: $H(s) = V_o/V_i$



$$R_1 = 2 \Omega$$

$$R_2 = 5 \Omega$$

$$C_1 = \frac{1}{10} F$$

$$C_2 = \frac{1}{5} F$$

$$Z_1 = 2 \Omega$$


$$Z_2 = 5 \Omega$$

$$Z_3 = \frac{10}{s} \Omega$$

$$Z_4 = \frac{5}{s} \Omega$$

Cascading low pass filters

Find V_a

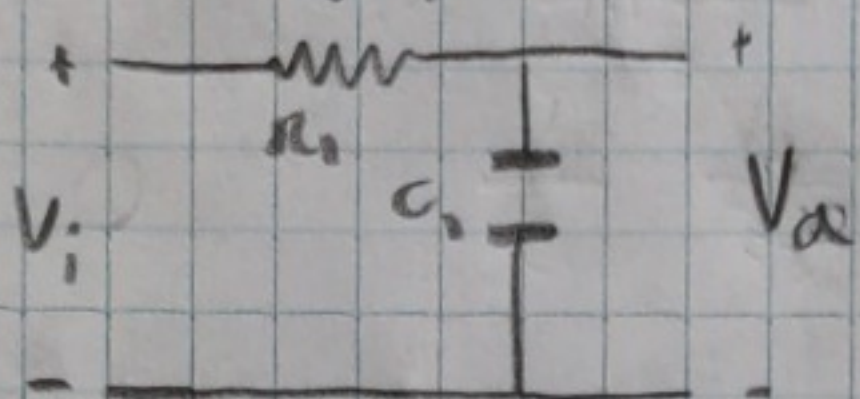


$$V_a = V_i \frac{Z_3}{Z_1 + Z_3}$$

$$V_i \frac{\frac{10}{s}}{2 + \frac{10}{s}} \left(\frac{s/10}{s/10} \right)$$

$$V_i \frac{1}{\frac{s}{5} + 1} \Omega$$

Find V_o

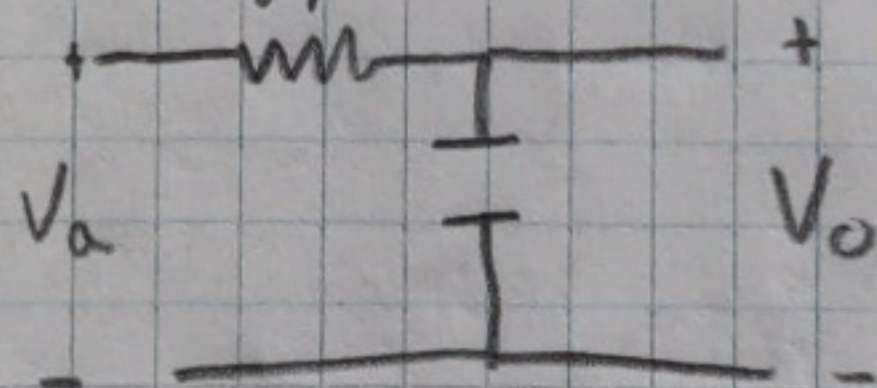

$$V_o = V_a \left(\frac{Z_4}{Z_2 + Z_4} \right)$$


$$V_o = V_a \left(\frac{\frac{5}{s}}{5 + \frac{5}{s}} \right) \left(\frac{s/5}{s/5} \right)$$

$$V_o = V_a \left(\frac{1}{s + 1} \right) \Omega$$

$$V_o = V_i \left(\frac{1}{\frac{s}{5} + 1} \right) \left(\frac{1}{s + 1} \right)$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\left(\frac{s}{5} + 1 \right) (s + 1)}$$

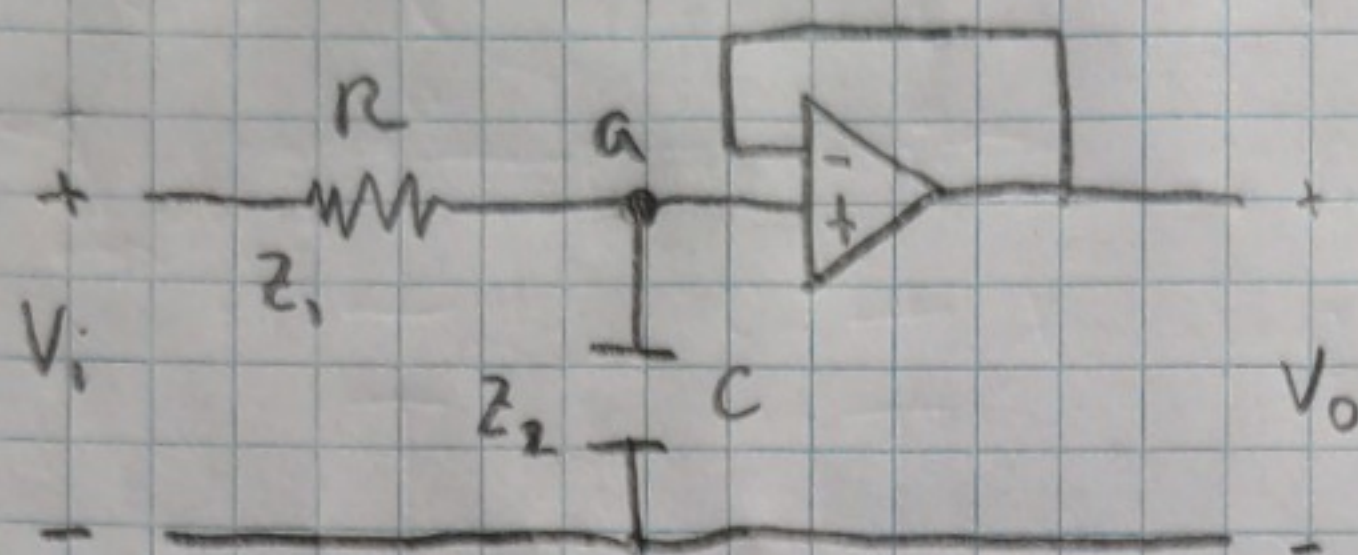6.4) Find the transfer Function $H(s) = V_o/V_i$




← Voltage Follower $V_o = V_a$

$$Z_1 = R \quad Z_2 = \frac{1}{sC}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} \left(\frac{sC}{sC} \right)$$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 + sRC}}$$

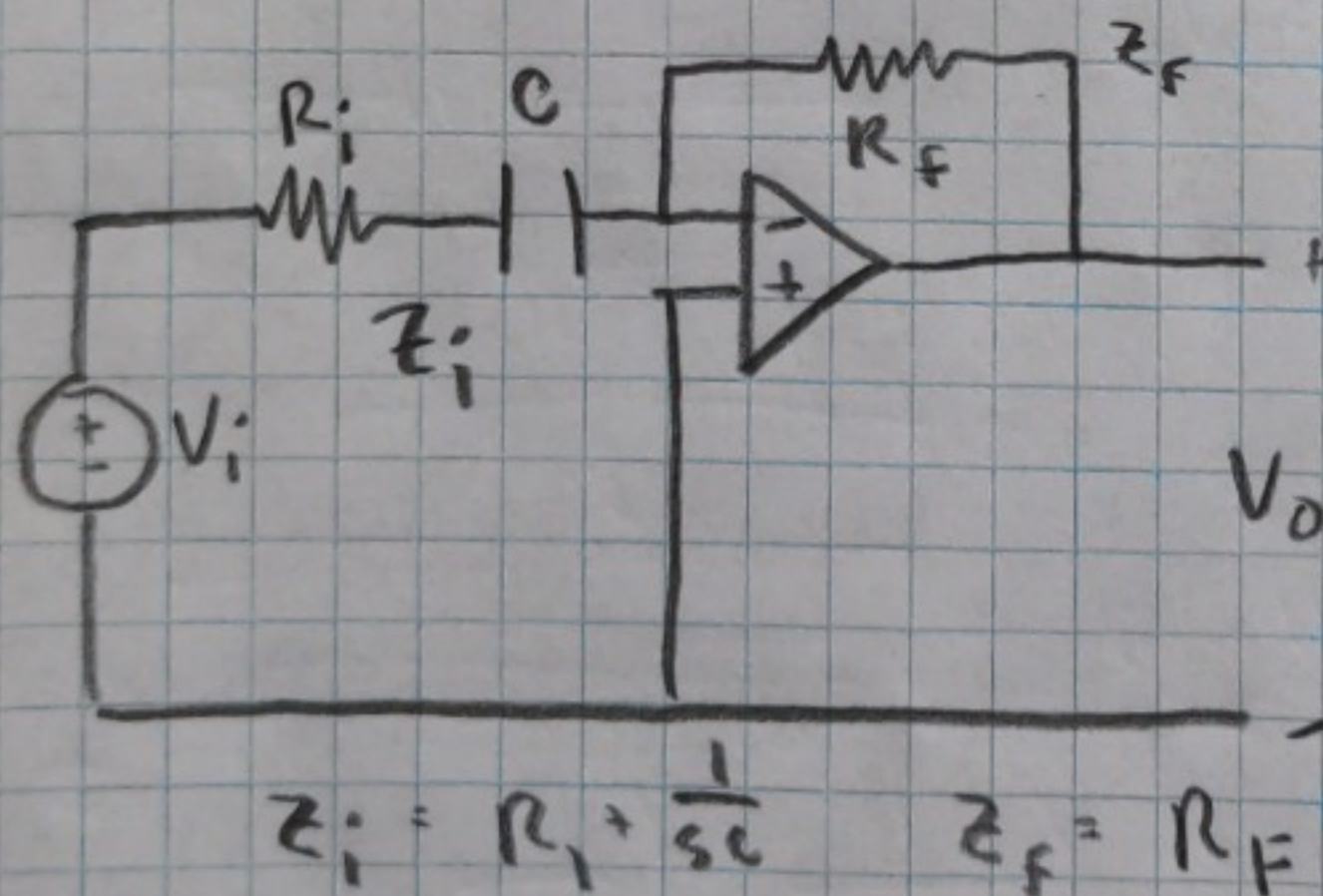6.5) Find the transfer Function $H(s) = V_o/V_i$



← Active First order high pass filter

Inverting amplifier

$$\frac{V_o}{V_i} = - \frac{Z_F}{Z_i}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = - \frac{R_F}{R_i + \frac{1}{sC}} \left(\frac{sC}{sC} \right)$$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = - \frac{sR_FC}{1 + sR_iC}}$$